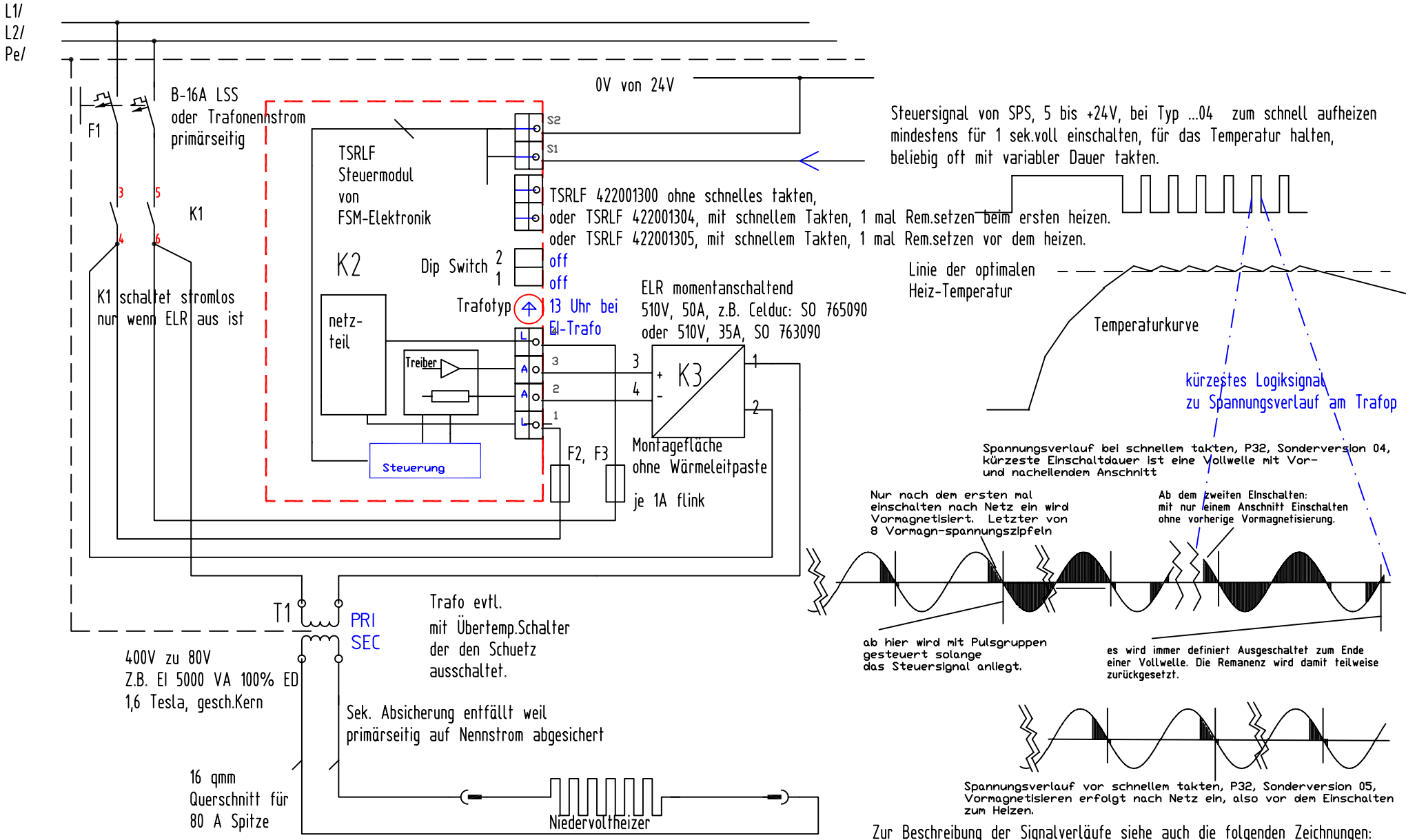


Vorschlag für Ansteuerung von Heizelement über Heiztrafo auf der Primärseite,
Trafo auf der Primärseite Takten und dabei Einschaltstromspitzen vermeiden.

Zur Beschreibung der Signalverläufe siehe auch die folgenden Zeichnungen:
ohne schnelles takten: Imp-sw-tsrlf-grafik-0.pdf für TSRLF xxx001y00
mit schnellem takten: Imp-sw-tsrlf-grafik-4.pdf für TSRLF xxx001y04
mit schnellem takten: Imp-sw-tsrlf-grafik-5.pdf für TSRLF xxx001y05

| Revision | Datum | Name | Zust. | Datum | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| a | | | | 15.04.10 | Konstanzer |
| b | | | | | |
| c | | | | | |
| d | | | | | |

Applikation für TrafoschaltrelaisTSRLF
zum schnellen Takten von Niedervoltheizern
auf der Trafoprimärseite

EMEKO Ing.Büro
M.Konstanzer
Britzingerstr. 36 D 79114 Freiburg

Zeichnungs.Nr.: TSRLF-Apl-mELR-schntakten.dwg

Blatt: 1
von 01